

## Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula22

### **μArquitetura MIPS Single-cycle: I**

#### Introdução

MicroArquiteturas: Implementações

#### Arquitetura dum CPU MIPS

Datapath e Controlo

Fases de projeto dum CPU

#### Datapath

Subconjunto de Instruções

Execução de Instruções:

Acesso à Memória de Dados (*lw* e *sw*),

Tipo-R (*add*, *sub*) e

Branch (*beq*)

## μArq (1) - Introdução

- **MicroArquitetura**
  - Como implementar a arquitetura dum Processador em *hardware*
- **Processador**
  - **Datapath\***: Blocos Funcionais  
Memórias, registos, ALUs e multiplexers que operam sobre dados (words de 32-bits)
  - **Unidade de Controlo**:  
Determina ('diz') como a instrução deve ser executada no *Datapath*, gerando sinais de seleção de multi-plexers, de *enable* de registos, de *write* de memórias, etc.


1. Introdução

\*Datapath - Caminho de Dados. Os Blocos e a Unidade de Controlo estão ligados entre si por Buses.

## μArq (2) - Implementações Múltiplas

- **Single-cycle:** A execução de cada instrução é efectuada num único ciclo de relógio (*clock*). Todas as instruções ocupam o *mesmo* intervalo de tempo.
- **Multicycle:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; cada um deles ocupa um ciclo de relógio. As instruções requerem tempos de execução *diferentes* (e.g., *lw* = 5 ciclos e *beq* = 3 ciclos).
- **Pipelined:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; o processador executa *múltiplas* instruções *em simultâneo* (em paralelo), aumentando, deste modo, a *performance*.
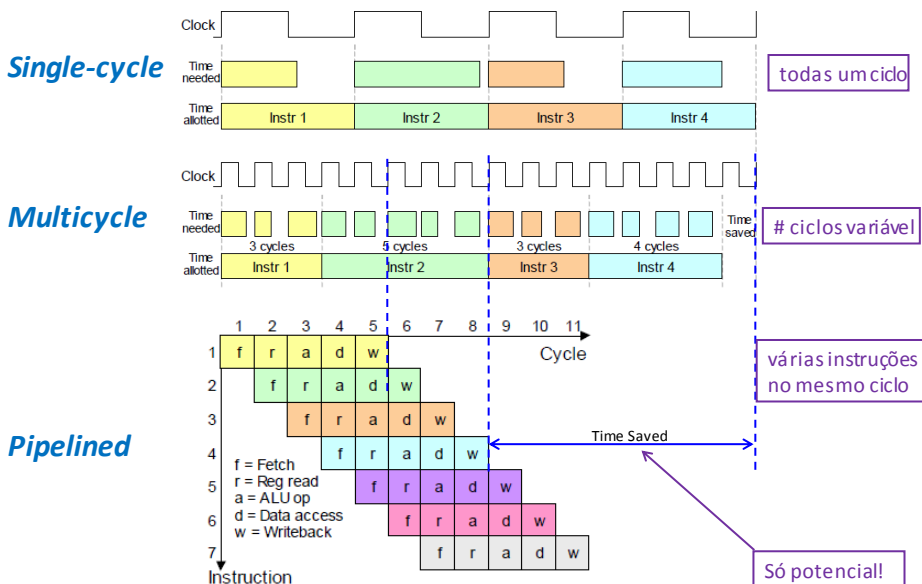
## μArq (3) - Single-cycle vs Multicycle vs Pipelined




## CPU MIPS (1) - Máquina Síncrona

 2. CPU MIPS


É uma máquina de estados síncrona.

- As Memórias, os Registos e outros autómatos definem o **estado**.
- O CPU ao executar as instruções dum programa **altera o estado**.



## CPU MIPS (2) - Arquitetura Harvard\*

A arquitetura dum CPU

 


- O CPU MIPS interage com **duas** memórias.
- Após o **Reset**, o **PC** é carregado com o endereço da **Memória de Instruções**, para ler a primeira **instrução** a ser executada pelo CPU.
- O CPU gera os **sinais de controlo** necessários à execução, a qual pode ou não envolver a **Memória de Dados**.

*\*Harvard = A implementação Single-cycle (Ciclo-único) usa memórias separadas para permitir o acesso, a ambas, em simultâneo (ie, no mesmo ciclo) pelo CPU.*
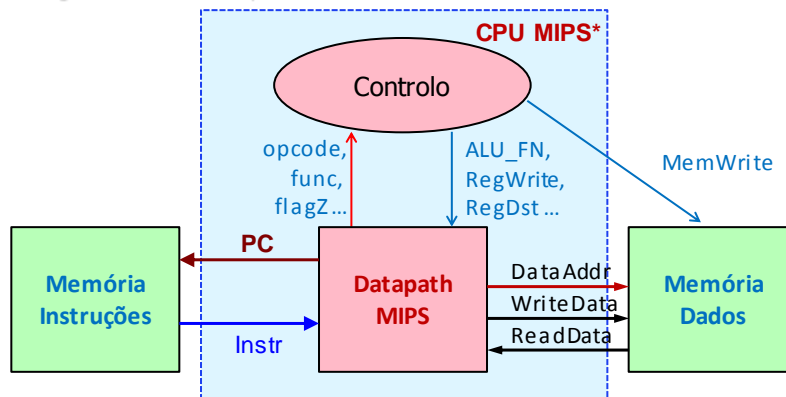
### CPU MIPS (3) - Datapath + Controlo

- **Datapath:** Componentes que armazenam ou processam dados
  - Registos, ALU, multiplexers, extensão-sinal, etc.



- **Controlo:** Componentes que 'dizem' ao Datapath o que fazer e quando
  - Lógica de controlo combinatória e/ou sequencial (Máq. de Estado - FSMs)

\*Consideramos as memórias externas ao CPU.

### CPU MIPS (4) - Fases de Projeto

- **Análise do Conjunto de Instruções**
  - A execução de cada instrução requiere transferências entre registos e/ou memórias
  - O *Datapath* deve incluir o *hardware* necessário para suportar essas transferências
- **Seleção dos Componentes para o Datapath**
  - Memórias, Registos, ALU, Multiplexers, etc
- **Implementação da Lógica de Controlo**
  - Lógica combinatória ou FSMs

## SC Datapath (1) - Instruções a Implementar

### Um número limitado


- Instruções de Acesso à Memória  
**lw, sw**
- Instruções de Tipo-R  
**and, or, add, sub, slt**
- Instruções de Branch  
**beq**
- Instrução Adicional (prox. aula)  
**addi**
- Instrução Adicional (prox. aula)  
**j**

3.1 Datapath - Instruções
 
## SC Datapath (2) - Elementos de Estado (1)


O CPU é construído com base nos seguintes elementos de estado\*:

- PC - Program Counter
- Banco de 32 Registos (*Register File*)
- Memória(s)



\*O design dum sistema complexo começa com o hardware dos elementos de estado.
 
### SC Datapath (3) - Elementos de Estado (2)



- **PC:** É um registo normal de 32-bits (com entrada de *Load*).  
A saída (PC) indica o endereço da instrução corrente.  
A entrada (PC') indica o endereço da instrução seguinte.
- **Memória de Instruções:** Tem um único porto de leitura.
- **Banco de Registos (32):**  
Tem dois portos de leitura (A1/RD1 e A2/RD2) e um porto de escrita (A3/WD3). (**A1, A2 e A3 = 5-bits**).
- **Memória de Dados:** Tem um único porto de leitura (A/RD) ou de escrita (A/WD) e um sinal de *WriteEnable* (WE).

Exceptuando a Memória de Instruções, todos os elementos têm entrada de CLK.


### SC Datapath (4) - Instruções Load/Store (1)

#### Operações

**lw** **rt**, **imm**(**rs**)


**sw** **rt**, **imm**(**rs**)

 - Usam os registos **rs** e **rt** como operandos
- Calculam (ALU) o endereço efetivo usando **rs** e o **imm**
- **Load:** Lê da memória o **novo** valor do registo **rt**.
- **Store:** Escreve na memória o **valor** do registo **rt**.




## SC Datapath (5) - Instruções Load/Store (2)

### Formato da Instrução - Tipo-I

 


**lw** **rt**, **imm**(**rs**)

 

**sw** **rt**, **imm**(**rs**)


## SC Datapath (6) - **lw** Fetch
 
### Passo 1: Leitura da Instrução (Fetch)



 
1. O **PC** gera o endereço (A) para a Memória de Instruções.

A **instrução** lida (RD) vai, em seguida, ser decodificada (ie, os campos de bits, eg, **Instr25:21**, vão ser interpretados).



 
## SC Datapath (7) - *lw* Leitura do Operando

Passo 2: Leitura do operando (rs) da Reg. File (RF)



 2. Usando os bits **Instr25:21**, ligados ao porto **A1**, obtemos em **RD1** (**ReadData1**) o conteúdo do registo **rs**.




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle1


14/28
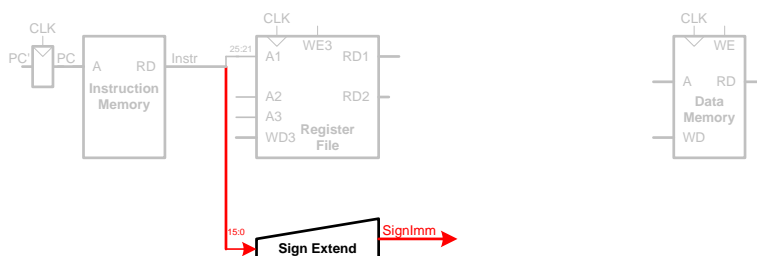
## SC Datapath (8) - *lw* Obtenção do Offset

Passo 3: Extensão de sinal do valor Imediato



 3. Converte-se o valor **Imm<sub>16</sub>**, **Instr15:0**, em **SignImm<sub>32</sub>**



© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle1

15/28




## SC Datapath (9) - *lw* Cálculo do Endereço
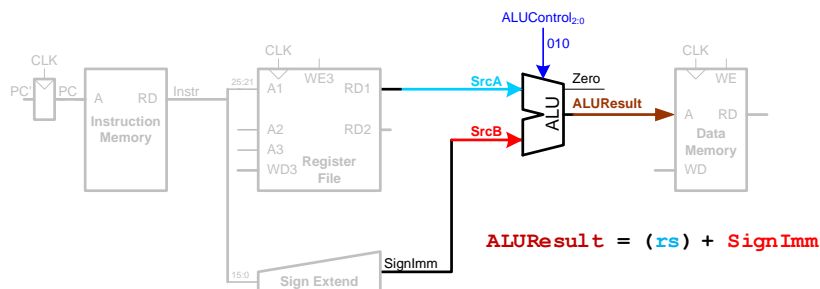
### Passo 4: Cálculo do endereço (efetivo) de memória



 4. Na ALU soma-se o endereço base *SrcA* ao *SrcB*, para obter o endereço de memória efetivo em *ALUResult*.




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle1


16/28

## SC Datapath (10) - *lw* Valor da Memória no RF
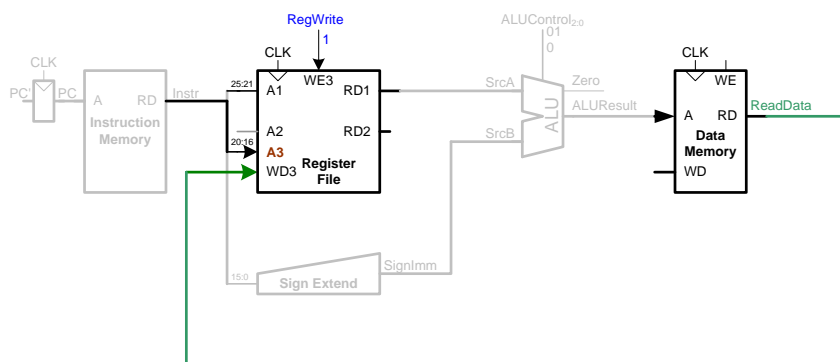
### Passo 5: Escrita do valor da Memória (Dados) no RF



 5. O valor lido da memória (*ReadData*) é escrito (*RegWrite=1*) no registo *rt* (*Instr20:16*) usando o porto *A3/WD3* do Register File.




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle1

17/28

## SC Datapath (11) - *1w* Incrementar o PC

### Passo 6: Calcular PC'

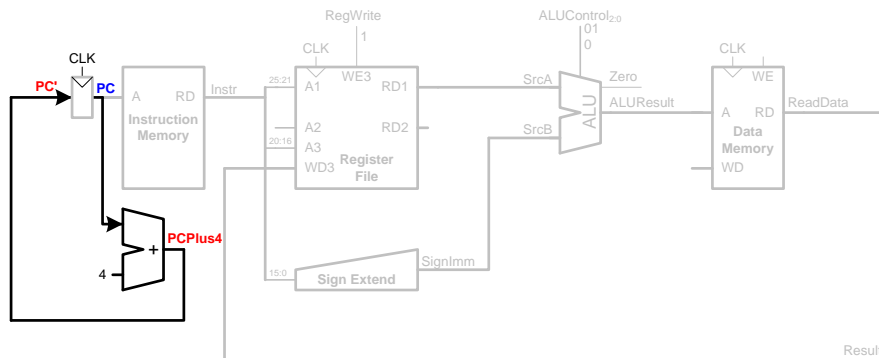


6. Ao valor atual do *Program Counter*, *PC*, soma-se 4 para obter *PC'*, ie, o endereço da instrução seguinte a executar.

Acabou a execução da instrução *1w* !
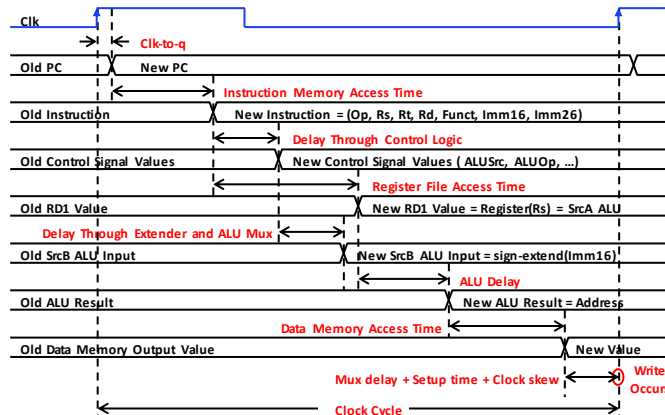
## SC Datapath (12) - Passo a Passo?


Embora os slides digam 'Passo'

... todas estas operações são executadas no **mesmo** ciclo de relógio (*clock*)!



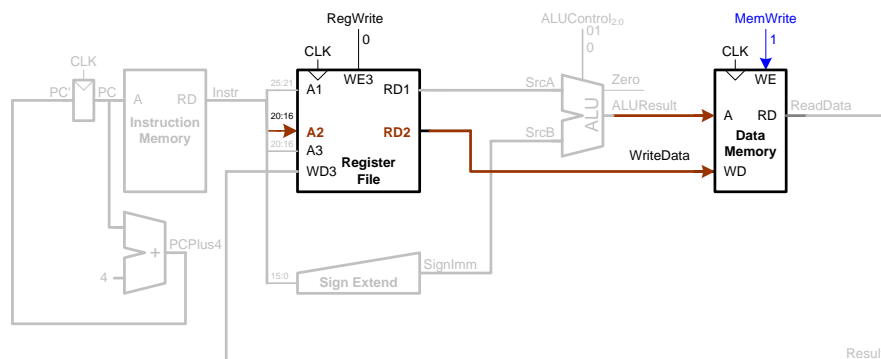
## SC Datapath (13) - **sw** Escrever na Mem. de Dados

Passo 5: Escrita do valor do registo **rt** na Memória



 5. O valor do registo **rt**, **RD2** (**ReadData2**), é escrito (**MemWrite = 1**) na memória (**WriteData**). Ao contrário de **lw**, nada é escrito no RF.




## SC Datapath (14) - Tipo-R (1) - **add**

Operações

Ex: **add** **rd**, **rs**, **rt**

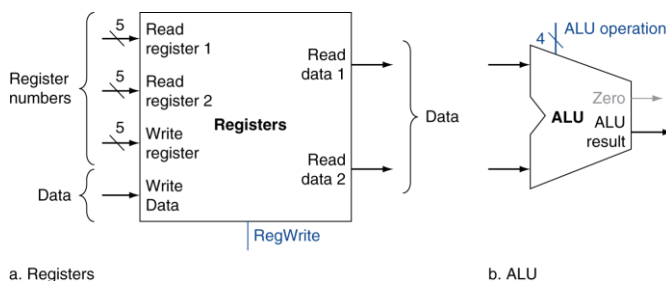- Usa os registos **rs** e **rt** como operandos
- Executa a operação aritmética/lógica na ALU
- Escreve o resultado no registo **rd** (RF)



## SC Datapath (15) - Tipo-R (2) - add

### Formato da Instrução - Tipo-R

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | rs    | rt    | rd    | shamt | funct |
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6  | 5:0   |


add

|       |       |       |       |      |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 32  |
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |

add rd, rs, rt
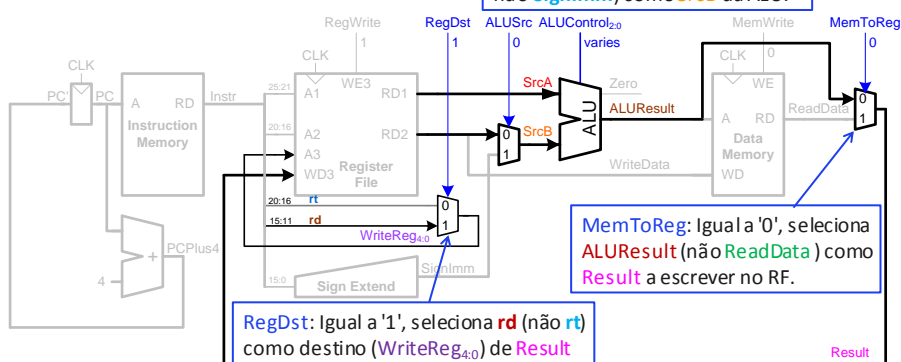
## SC Datapath (16) - Tipo-R (3) - add

- Lê os valores de **rs** e **rt** (add soma-os na ALU)
- Escreve o **ALUResult** em **rd**



A Memória de Dados não intervem na execução!

3 Multiplexers!

|       |       |       |       |      |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 32  |

add rd, rs, rt

## SC Datapath (17) - Branch (1) - beq

### Operações

Ex: `beq rs, rt, imm`

3.4 Datapath - Beq


- Usa os registos `rs` e `rt` como operandos
- Compara o valor dos operandos
  - Usa a ALU, subtrai-os e gera a saída `Zero`
- Calcula o endereço-alvo (*Branch Target Address*)
  - Obtem o  $\text{SignImm}_{32}$  a partir do  $\text{Imm}_{16}$
  - Multiplica  $\text{SignImm}_{32}$  por 4 (ou  $\ll 2$ ) (para obter o endereço de *byte*)
  - Soma esse valor a '`PC + 4`'
  - Caso a Instrução seja `beq` e a saída `Zero=1`, `PC' = BTA`

## SC Datapath (18) - Branch (2) - beq

### Operações (cont)

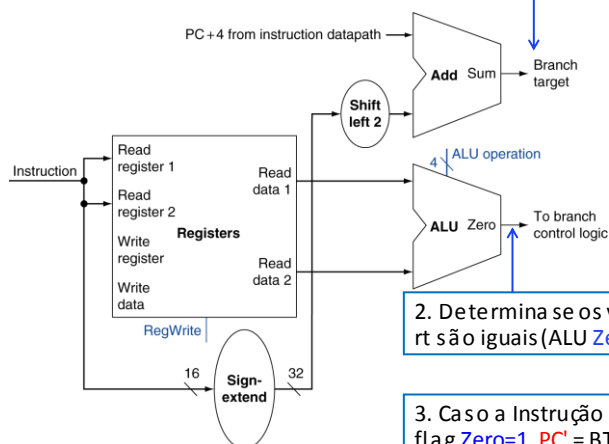1. Calcula o *Branch Target Address* (BTA):

$$\text{BTA} = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC} + 4)$$




2. Determina se os valores de `rs` e `rt` são iguais (ALU `Zero` Flag)

3. Caso a Instrução seja `beq` e a flag `Zero=1`, `PC' = BTA`.

Os símbolos do *sign-extend* e *shift-left2* são diferentes mas também se usam noutros livros.

## SC Datapath (19) - Branch (3) - beq

### Formato da Instrução - Tipo-I

 

**beq rs, rt, imm**

## SC Datapath (20) - Branch (4) - beq

- Determina se o valor dos registos **rs** e **rt** é igual (Zero)
- Calcula o endereço-alvo:

$$\text{BTA} = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC}+4)$$

**PCSrc**: Activo selecciona **BTA**  
(não PC+4) como o novo PC.

