

## Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula 23

### μArquitetura MIPS Single-cycle: II

#### Unidade de Controlo

Descodificador da ALU

Exemplo de ALU

Descodificador Principal

#### Exercício

Execução da Instrução **or**


#### Suporte para mais Instruções

Instruções adicionais: **addi** e **jump**


A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Maio / 2018
 
## Unidade de Controlo (1) - Entradas/Saídas



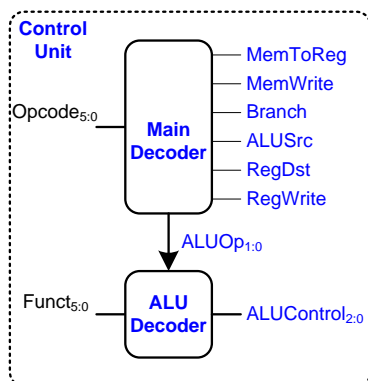A Unidade de Controlo (UC) gera os sinais de controlo do *datapath* usando como **entradas** os bits do **opcode** e **funct** da instrução, i.e., **Instr<sub>31:26</sub>** e **Instr<sub>5:0</sub>**, respectiva/.




A maior parte da informação de controlo (**saídas**) é derivada do **opcode**, embora as instruções de tipo-R precisem de usar o campo **funct** para determinar a operação da ALU (**opcode** do tipo-R=0).

\*Retomamos a matéria dada na 1ª aula sobre Assembly.
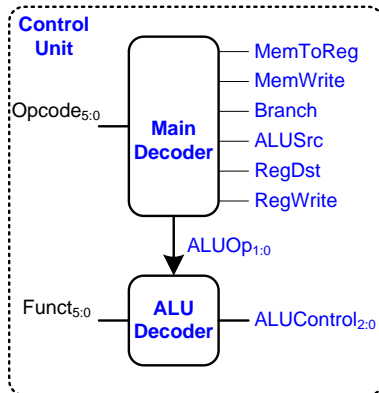
## UC (2) - Decoders: Main + ALU

A Unidade de Controlo (UC) é dividida em dois blocos de lógica combinatória\*:





O *Main Decoder* usa o Opcode<sub>5:0</sub> da instrução, para gerar todos os sinais de saída e ainda o código de operação da ALU (ALUOp<sub>1:0</sub>).

O *ALU Decoder* usa o sinal ALUOp<sub>1:0</sub> juntamente com o campo Funct<sub>5:0</sub> para gerar o sinal ALUControl<sub>2:0</sub>, o qual controla a operação da ALU.

\*Para simplificar o projeto.
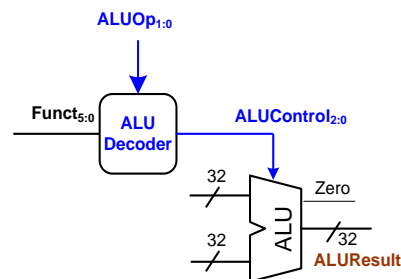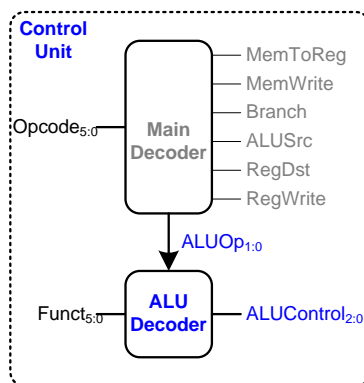
## UC (3) - ALU Decoder (1)


É a parte da UC responsável por decodificar o campo da instrução Funct<sub>5:0</sub>. Para esse efeito conta com o sinal ALUOp<sub>1:0</sub> gerado pelo *Main Decoder*.



O *ALU Decoder* gera o sinal ALUControl<sub>2:0</sub> que controla a operação da ALU.
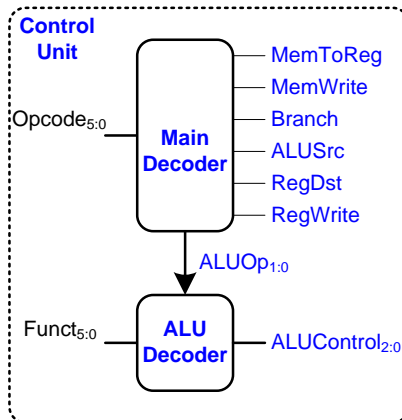
### UC (4) - ALU Decoder (1) - Entrada ALUOp

O sinal  $ALUOp_{1:0}$ , gerado pelo *Main Decoder*, e usado pelo *ALU Decoder*, tem o significado apresentado na tabela.




ALUOp <sub>1:0</sub>	Descrição
00	Add
01	Subtract
10	Look at Funct
11	Not Used (yet)

Tipo-R
 
### UC (5) - ALU Decoder (2) - Exemplo de ALU

A ALU - *Arithmetic and Logic Unit* - é a unidade combinatória que implementa as funções aritméticas e lógicas



F <sub>2:0</sub>	Função
000	A & B
001	A   B
010	A + B
011	not used
100	A & ~B
101	A   ~B
110	A - B
111	SLT

Hoje em dia podem ser facilmente implementadas em linguagens de descrição de hardware (HDL) do tipo Verilog ou VHDL.

## UC (6) - ALU Decoder (3) - Tabela Verdade

Quando ALUOp é **00** ou **01**, a ALU deve somar ou subtrair, respectiva/.


Quando ALUOp é **10**, o *decoder* examina o campo **funct** para determinar o valor de **ALUControl**.

ALUOp <sub>1:0</sub>	Funct <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>
<b>00</b>	<b>X</b>	010 (Add)
<b>01</b>	<b>X</b>	110 (Subtract)
<b>10</b>	<b>100000</b> (add)	010 (Add)
<b>10</b>	<b>100010</b> (sub)	110 (Subtract)
<b>10</b>	<b>100100</b> (and)	000 (And)
<b>10</b>	<b>100101</b> (or)	001 (Or)
<b>10</b>	<b>101010</b> (slt)	111 (SLT)

Para as instruções do tipo-R, os **dois primeiros bits** do campo **funct** são sempre **10**, ou seja, podem ser ignorados aquando da implementação.
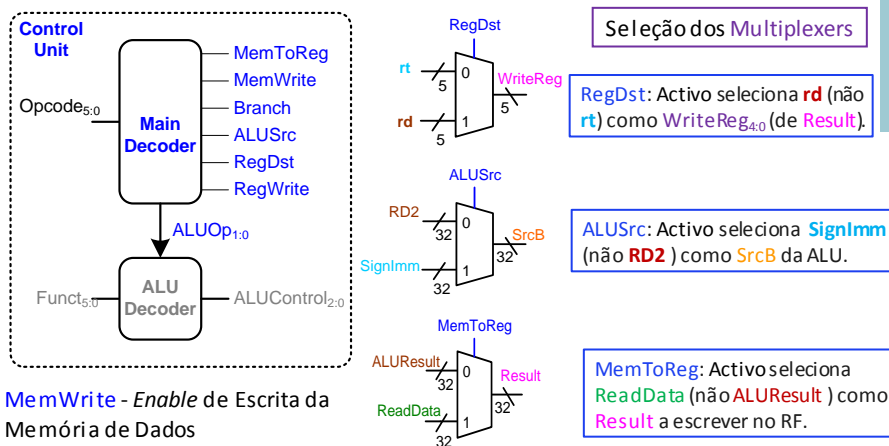
## UC (7) - Main Decoder (1) - Sinais de Saída

Os sinais de controlo necessários a cada instrução já foram vistos durante a construção do datapath.



**MemWrite** - Enable de Escrita da Memória de Dados

**RegWrite** - Enable de Escrita do Banco de Registos (RF)

**Branch** - Activo para a instrução **Beq** (ou **Bne**)

## UC (8) - Main Decoder (2) - Tabela de Verdade

Sinais de controlo em função do *opcode* da instrução.

Instruction	Opcode <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

1. Todas as instruções do tipo-R usam os mesmos valores dos sinais, só diferem no código (ALUControl) gerado pelo *ALU Decoder*.

2. Para as instruções que *não escrevem* no Banco de Registos (eg, *sw* and *beq*), os sinais *RegDst* e *MemToReg* são *don't cares*. Os dados (Result) e o endereço do registo (WriteReg) são ignorados porque o sinal *RegWrite* é zero.

Em seguida, analisamos em mais detalhe cada tipo de instrução...


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

8/26

## UC (9) - Main Decoder (3) - Tipo-R - or

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011							
sw	101011							
beq	000100							

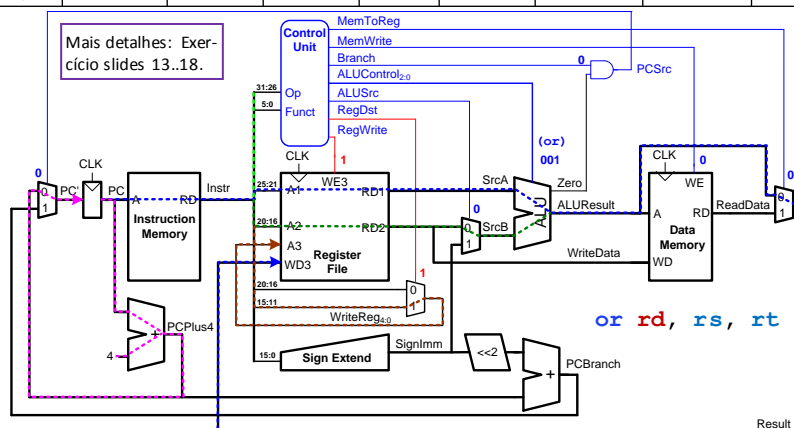


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

9/26


### UC (10) - Main Decoder (4) - lw

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011							
beq	000100							

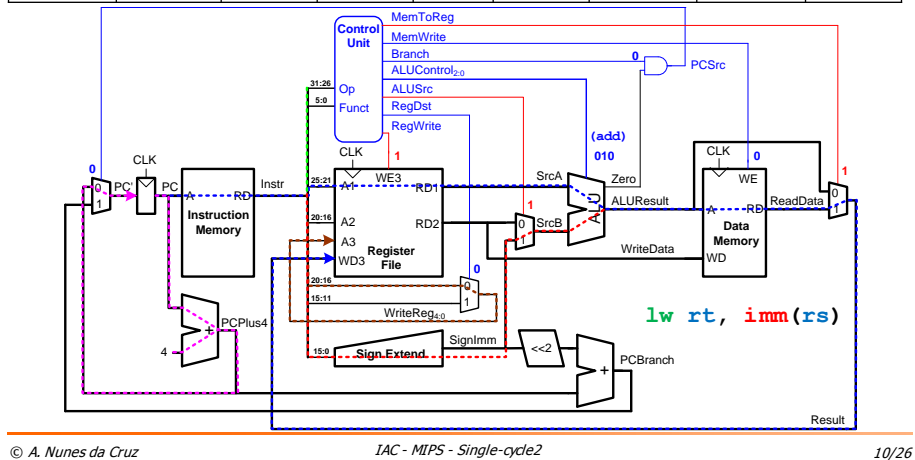


### UC (11) - Main Decoder (5) - sw

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100							

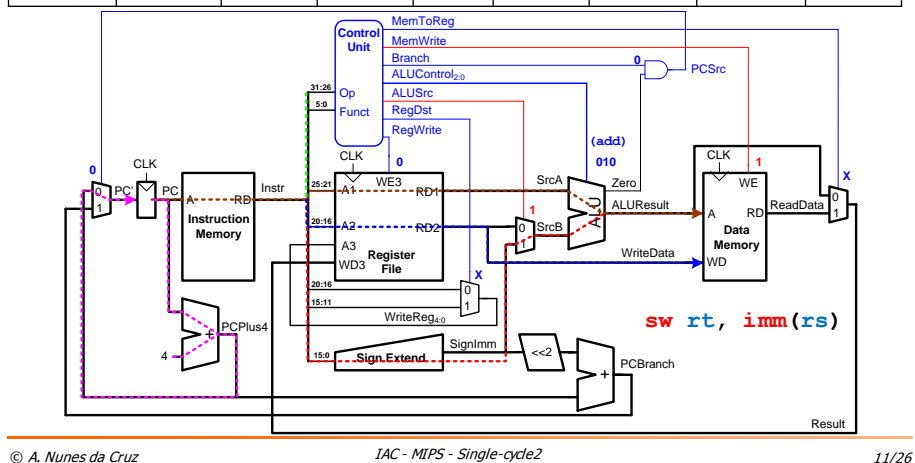

## UC (12) - Main Decoder (6) - beq

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>4:3</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
→ beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

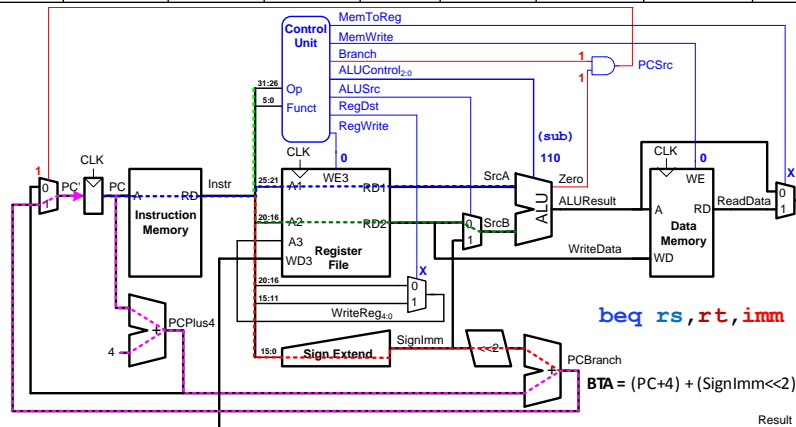


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

12/26
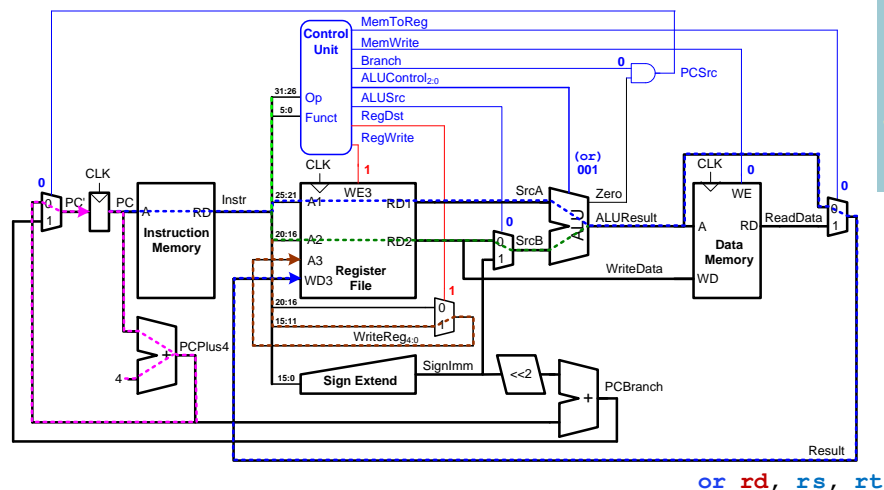
## Exercício - OR (1) - Tipo-R

Determinar os valores dos sinais de controlo e as zonas do datapath durante a execução da instrução.




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

13/26


5. Exercício: instrução or

## Exercício - OR (2) - Fetch

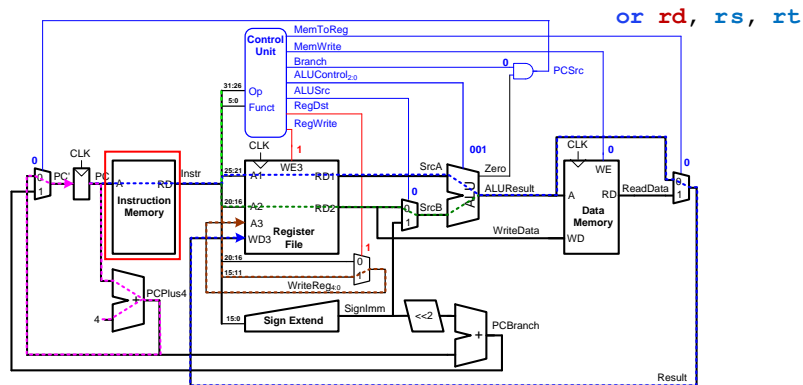

1. O PC aponta para a posição de memória que contém a instrução; esta fica disponível na saída da Memória de Instruções.

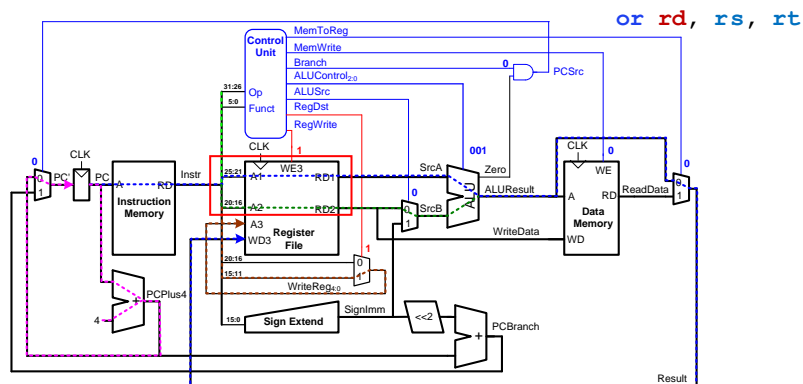
## Exercício - OR (3) - Leitura dos Operandos



2. Os campos da instrução Instr25:21 e Instr20:16 são os endereços dos registos **rs** e **rt** dentro do RF, respectiva/. O conteúdo destes registos aparecem nas saídas RD1 e RD2.



## Exercício - OR (4) - Execução na ALU

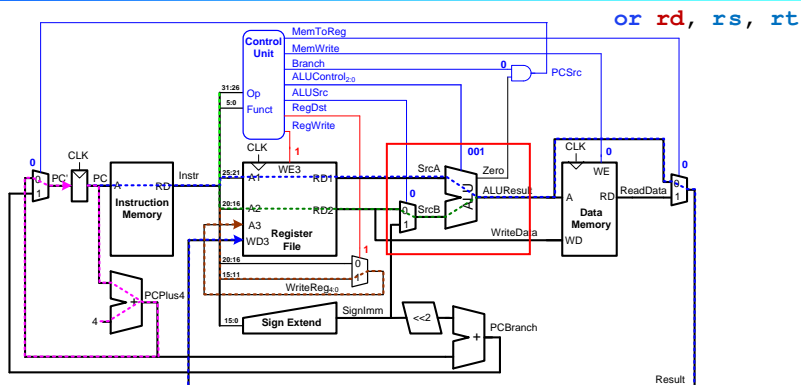

3. ALU: SrcA = RD1 e SrcB = RD2 (ALUSrc = 0).

**OR** é do Tipo-R, logo **ALUOp=10**, e o valor de **ALUControl** depende de **Funct**, sendo neste caso igual a **001** (ver *ALU Decoder*).


ALUOp <sub>1,0</sub>	Funct <sub>5,0</sub>	ALUControl <sub>16,0</sub>
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SLT)

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

16/26
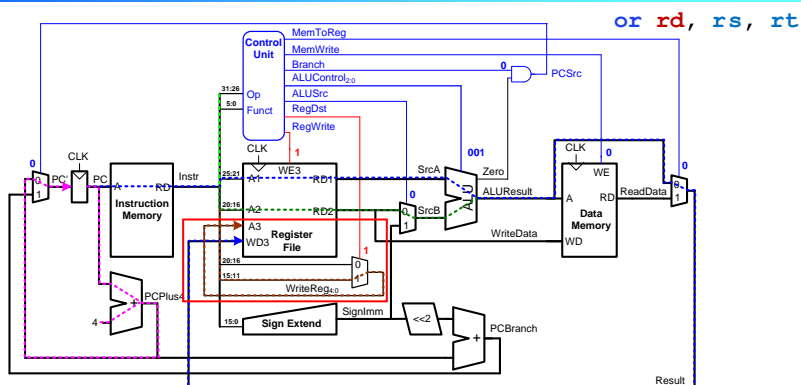
## Exercício - OR (5) - Escrita do Resultado no RF



A instrução não escreve na Memória de Dados, **MemWrite=0**.  
O resultado da operação vem direta/ da ALU, **MemToReg=0**.


4. O **Result** é escrito no Banco de Registos. O registo destino **rd**, o campo **Instr15:11**, é seleccionado fazendo **RegDst=1**.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

17/26
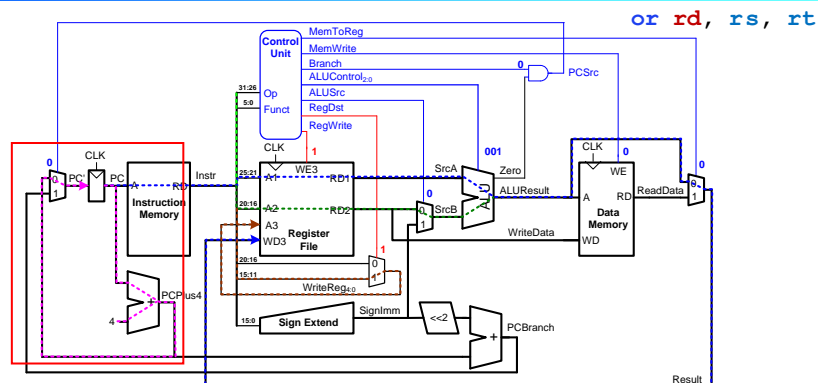
## Exercício - OR (6) - Atualização do PC



5. A atualização do valor de PC, i.e.,  $PC' = PC + 4$ , está indicada com a linha rosa tracejada

Finalmente, é de referir que também há fluxo de dados nas zonas não tracejadas, todavia os sinais de controlo **impedem** que esses dados tenham qualquer influência no resultado.

## Mais Instruções (1) - *addi* e *j*


Até aqui considerámos um subconjunto limitado de instruções do MIPS.

Para ilustrar como adicionar novas instruções ao CPU, vamos acrescentar suporte para duas instruções *addi* e *j*.

Veremos que para um tipo de instruções basta adicionar algumas linhas ao *Main Decoder*, ao passo que para outras o *datapath* também precisa de ser alterado.
 
## Mais Instruções (2) - *addi* (1)

A instrução '*add immediate*', **addi**, adiciona ao valor dum registo (rs) o valor imediato e escreve o resultado noutra registo (rt).




O *datapath* atual **já é capaz** de desempenhar esta tarefa.

**P:** Que alterações são necessárias introduzir na Unidade de Controlo para suportar **addi**?

**R:** Precisamos somente de acrescentar mais uma linha à Tabela de Verdade do *Main Decoder*, para gerar os sinais de controlo necessários à execução da instrução **addi**.
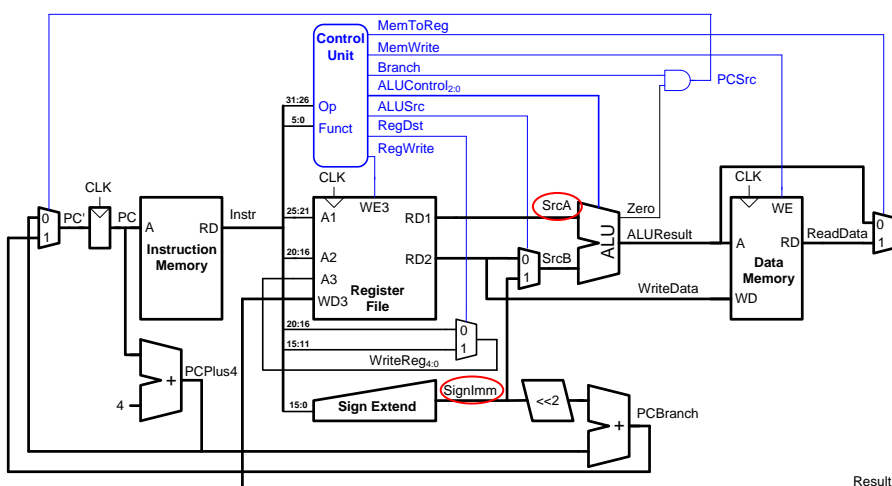
## Mais Instruções (3) - *addi* (2) - Datapath



**Não há necessidade de modificar o *datapath*!**

### Mais Instr. (4) - *addi* (3) - Unidade de Controlo

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
→ <i>addi</i>	001000	1	0	1	0	0	0	00

1. O resultado tem de ser escrito no RF, **RegWrite = 1**.
2. O registo destino é especificado no campo **rt**, **RegDst = 0**.
3. O SrcB da ALU deriva do **immediate**, **ALUSrc = 1**.
4. A instrução não é um *branch*, nem escreve na memória, **Branch = MemWrite = 0**.
5. O resultado vem da ALU, não da memória, **MemToReg = 0**.
6. A ALU deve somar, **ALUOp = 00**, e o valor de **ALUControl = 010** (ver *ALU Decoder*)

**addi rt,rs,imm**


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle2

22/26

### Mais Instr. (5) - *addi* (4) - Datapath + Control

**addi rt,rs,imm**

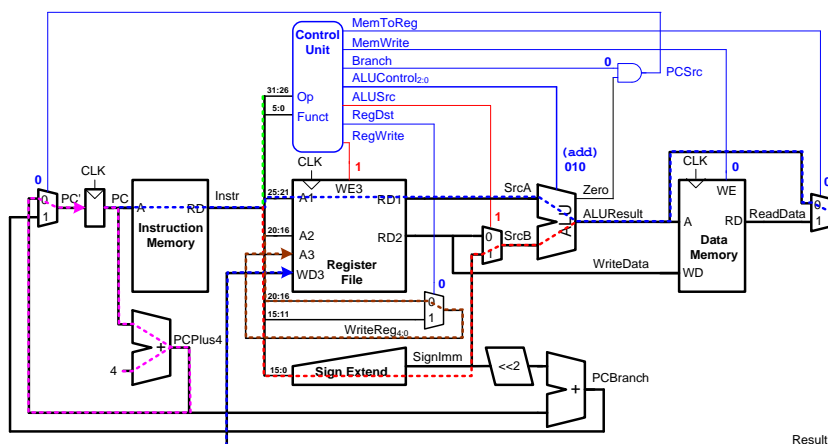

**RegWrite=1, RegDst=0, ALUSrc=1 e MemToReg=0**

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle2

23/26

## Mais Instruções (6) - j (1)

A instrução *jump* escreve um novo valor (**PC'**) no PC .

**PC'**

 


- Os **dois bits menos significativos** são sempre 0, porque o valor do PC é *word-aligned*, i.e., é sempre um múltiplo de 4 bytes.
- Os **26 bits seguintes** são retirados do valor imediato da instrução **Instr25:0**.
- Os **4 bits mais significativos** são iguais aos 4 bit mais significativos do PC anterior + 4.
- O *datapath* existente **não é capaz** de calcular este **PC'**.

$$PC' = (PC + 4)_{31..28} : (Imm26 \ll 2)$$

**P:** Quais são as modificações a fazer, tanto ao *datapath* como ao *Main Decoder*, para suportar a instrução **j**?
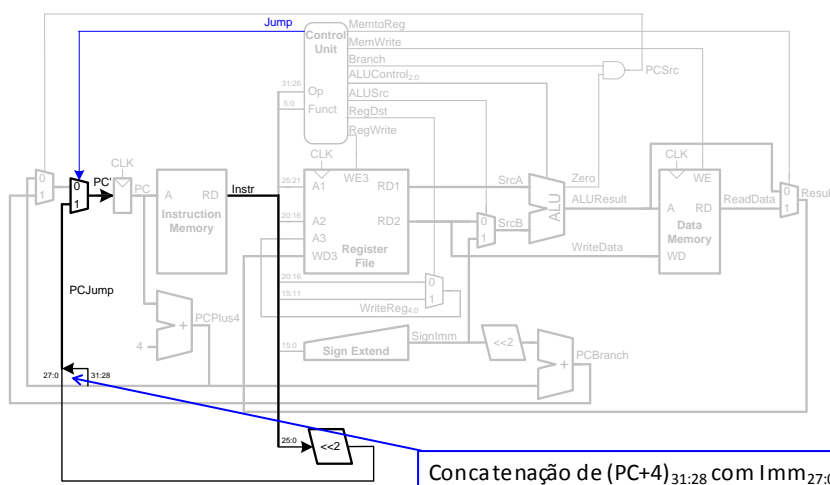
## Mais Instruções (7) - j (2) - Datapath

**R-P1:** Primeiro, adicionamos *hardware* ao *datapath* para calcular o valor do **PC'**. Isto pode ser conseguido através de mais um *multiplexer* controlado por um novo sinal, **Jump**, proveniente do *Main Decoder*.



Concatenação de  $(PC+4)_{31:28}$  com  $Imm_{27:0}$

### Mais Instruções (8) - j (3) - Main Decoder

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>	Jump
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00	0
→ j	000010	0	X	X	X	0	X	XX	1

**R-P2:** Acrescentamos mais uma linha à Tabela de Verdade do *Main Decoder*, com os sinais de controlo para a instrução *j*, e uma nova coluna para o sinal *Jump*.

O sinal *Jump* é '1' para a instrução *j* e '0' para as demais.

A instrução *j* não escreve no Banco de Registos nem na Memória, logo *RegWrite* = *MemWrite* = 0.

De fato, podemos ignorar (*don't care*) o cálculo feito no datapath, donde *RegDst* = *ALUSrc* = *Branch* = *MemToReg* = *ALUOp* = X.