

Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula 26

μArquitetura MIPS Multicycle: II

Unidade de Controlo

Entradas e Saídas

Máquina de Estados (FSM):

Ciclos de *Fetch* e *Decode*

Execução das Instruções:

lw/sw, tipo-R e beq


Extensões

Instruções: addi e j

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Maio / 2018


Datapath MultiCycle - Controlador FSM

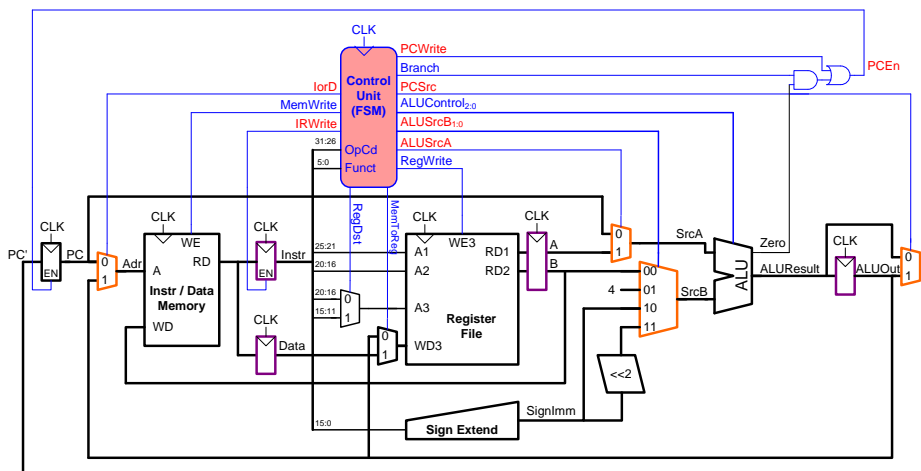

O **Controlador Principal** é uma máquina síncrona (FSM) do tipo Moore responsável pela geração dos sinais de controlo do **datapath multicycle**.

Controlador MC (1) - Principal + ALU Decoder

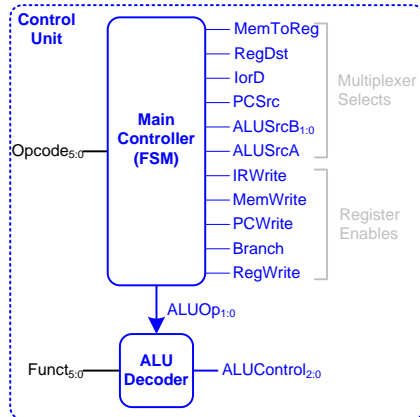1. O *Controlador Principal* é uma máquina síncrona (FSM).




2. O *Descodificador da ALU* é igual ao do *single-cycle* (lógica combinatória).

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SLT)


FSM (1) - Tipos de Sinais

O *Controlador Principal* gera 3 tipos de sinais:

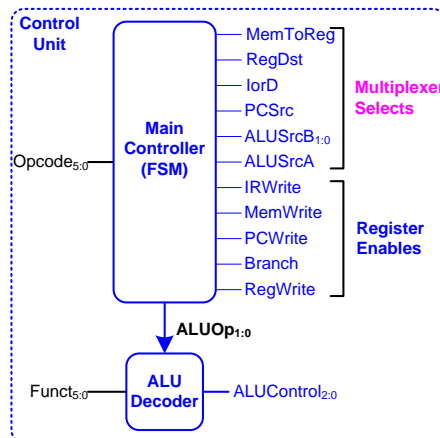- **Seleção** de *multiplexers*
- **Enable** de registos
- ALUOp




FSM (2) - Estado e Sinais de Controlo

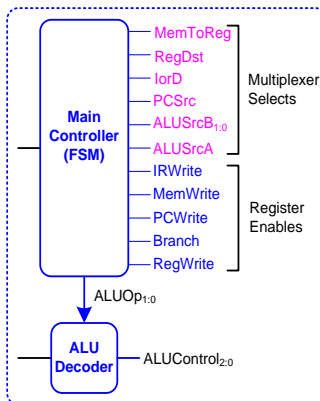

Sinais dentro de cada estado:

1. **Seleção** de multiplexers: apresentam o respectivo valor binário.
2. **Enable** de registos: **só** estão indicados quando **activos**.
3. Valor de ALUOp: não aparece explicitado no *datapath*, sendo substituído pelo ALUControl (gerado pelo ALU Decoder).


Exemplo:

 

Sobre os diagramas temporais seguintes:


1. Podem ser ignorados numa primeira leitura.
2. Complementam a explicação sobre o funcionamento da FSM da Unidade de Controlo (UC).

FSM (3) - Reset e Fetch: Estado S0

 

O primeiro passo da execução consiste na operação de leitura da instrução da memória (*fetch*) cujo endereço está contido no registo **PC**.

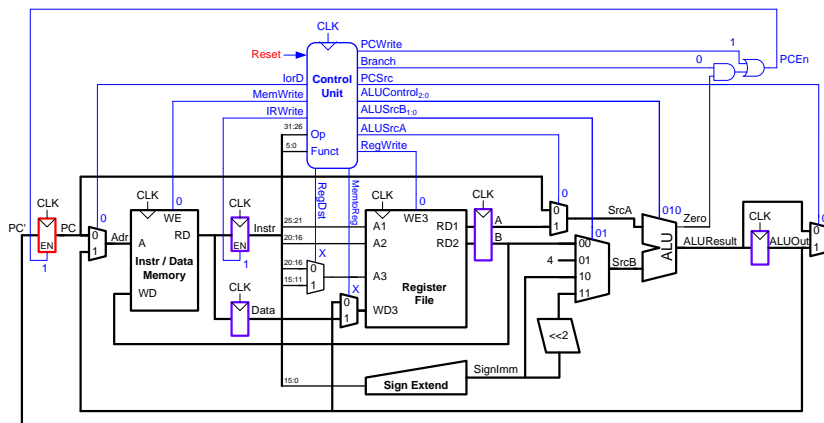A FSM entra no estado de *Fetch* após o sinal de **Reset**.




FSM (4) - Fetch (1): Estado S0

S0 - Fetch:

Lê a Instrução cujo endereço (Adr) é o valor do PC (lorD=0).

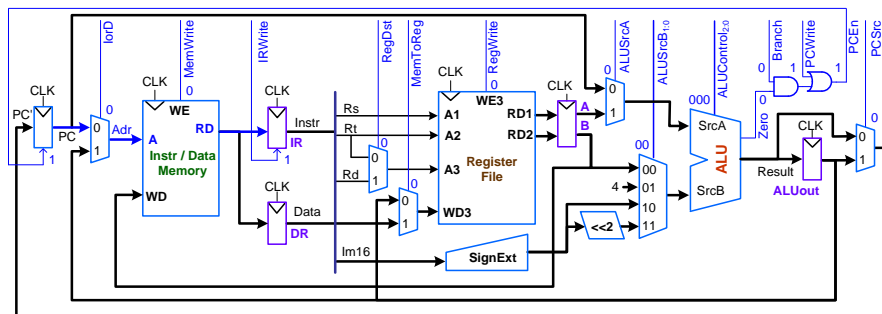A instrução é escrita no Registo de Instrução, *Instr*, a activando *IRWrite*.




FSM (5) - Fetch e IncPC (2): S0

S0 - Fetch:

Lê a Instrução cujo endereço (Adr) é o valor do PC (lorD=0).

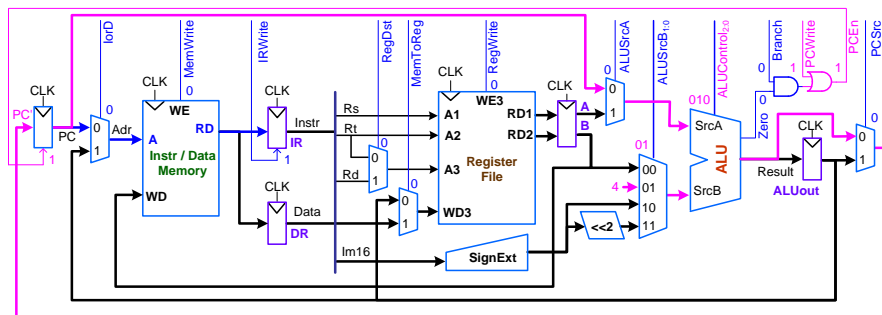A instrução é escrita no Registo de Instrução, *Instr*, a activando *IRWrite*.




S0 - IncPC: Seleção, ALUOp e Resultado:

ALUSrcA = 0 -> SrcA = PC; ALUSrcB = 01 -> SrcB = 4

ALUOp = 00 -> ALUControl = 010 (add); Result: PC + 4

Para atualizar o PC com PC': PCSrc = 0 e o PCWrite é a activado (-> PCEn=1).

FSM (6) - Fetch e IncPC (3) - Timing

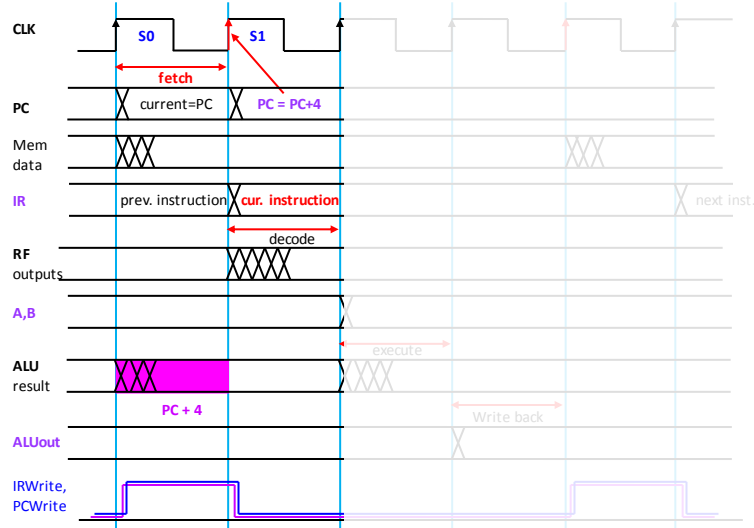

O *fetch* da instrução atual e o cálculo do *PC-seguínte* são feitos em paralelo.

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

8/35

FSM (7) - Decode: Estado S1

1. O Banco de Registos **lê sempre** os valores dos dois operandos *Rs* e *Rt* da instrução e coloca-os nos registos *A* e *B* respectiva/.
2. **Em paralelo**, o valor imediato é *sign-extended* de 16 para 32 bits (nas instruções do tipo-Reste valor SignIm é ignorado!).

S1:
Decode

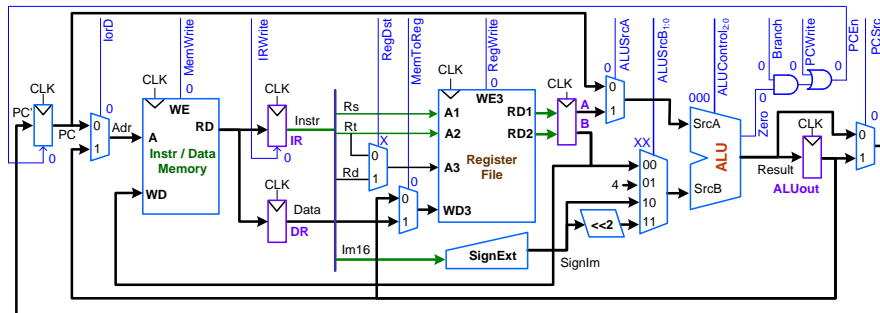

3. A fase de decodificação usa o *opcode* da instrução para decidir o que fazer a seguir. Não são necessários sinais de controlo nesta fase. Todavia, a FSM deve **aguardar** um ciclo de *clock* para que as operações de leitura e decodificação se completem.

Após S1, os estados seguintes **dependem** da instrução. **Começemos** com *lw/sw*...

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

9/35

FSM (8) - Cálculo do Endereço: S2

S2: Se for *lw* ou *sw*, é calculado o endereço efetivo, adicionando ao Endereço Base (*Rs*→*A*) o valor imediato (*Im16*) depois de *sign-extended* (*SignIm*). O endereço (*Result*) é guardado em *ALUOut*.

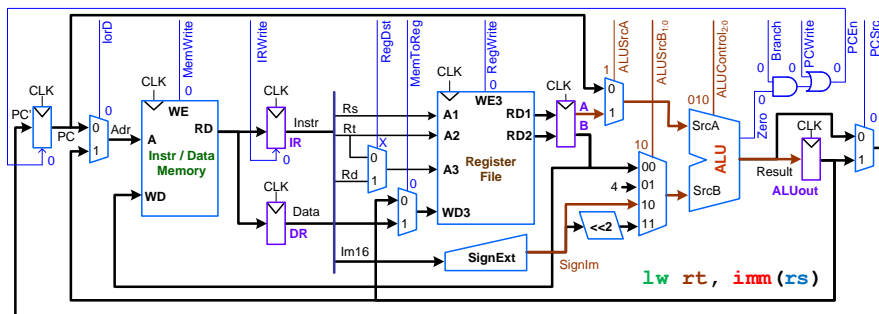
S2: MemAdr
ALUSrcA = 1
ALUSrcB = 10
ALUOp = 00



S2: Seleção, ALUOp e Resultado:

ALUSrcA = 1 -> SrcA = A ; ALUSrcB = 10 -> SrcB = SignIm
ALUOp = 00 -> ALUControl = 010 (*add*).
Result = A + SignIm

FSM (9) - *lw* (1): Estados S3 + S4

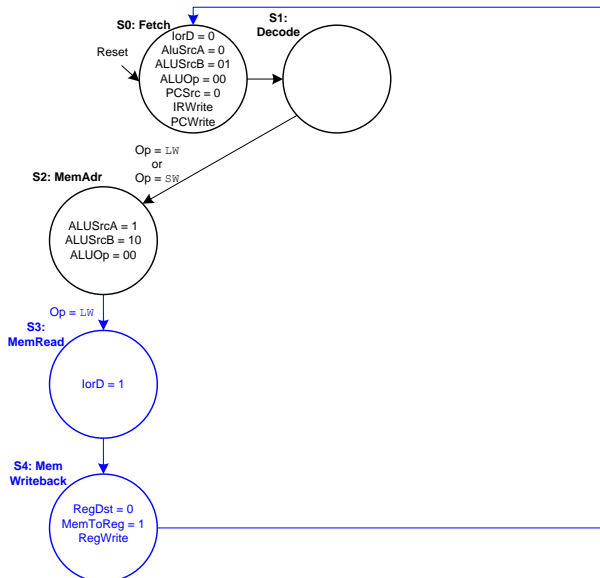

Leitura do valor da memória e escrita no Banco de Registos.

S3: Para ler da memória, *lwrD* = 1, seleciona o endereço que se encontra em *ALUOut*. O valor lido da memória é armazenado no registo *Data*.


S4: O valor em *Data* é escrito no Banco de Registos.

MemToReg = 1 seleciona *Data*; *RegDst* = 0 seleciona o reg. *rt*; *RegWrite* é activado para escrever no RF, completando a execução de *lw*.


S0: Finalmente, a FSM regressa ao estado inicial, *S0*, para fazer o *fetch* da instrução seguinte.

lw rt, imm(rs)

FSM (12) - lw (4): Timing - 5 ciclos

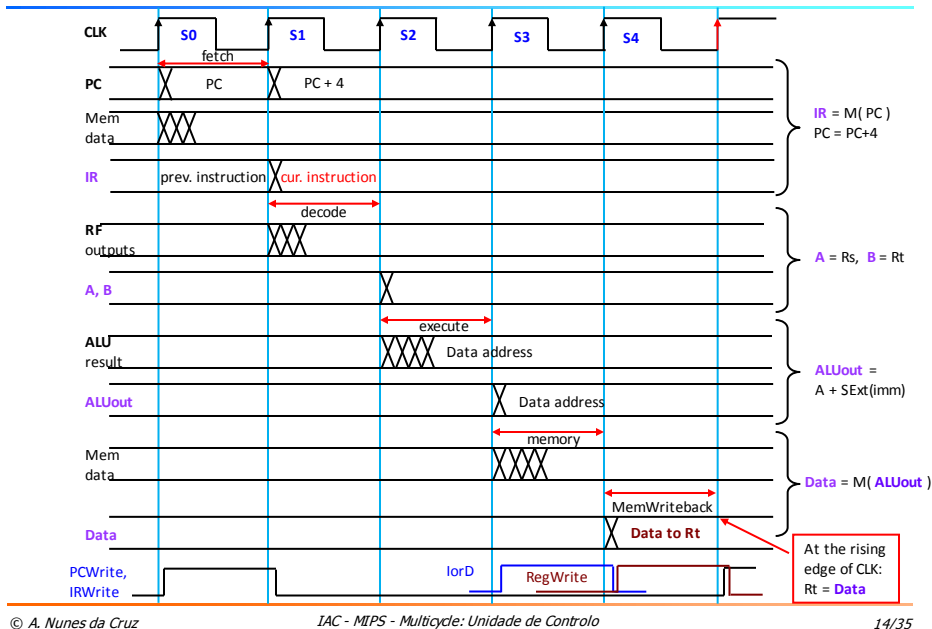

FSM (13) - sw (1): Estado S5 - MemWrite

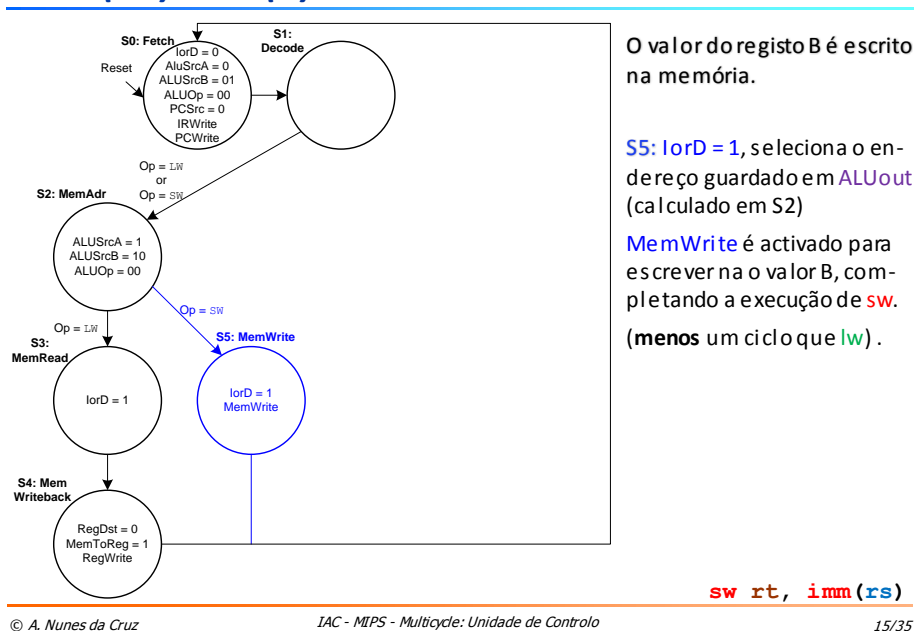


FSM (14) - sw (2): S5 - MemWrite

O valor lido do segundo porto do Banco de Registos (**B**) é escrito na Memória.


S5: $\text{lorD} = 1 \rightarrow \text{Adr} = \text{ALUOut}$.

MemWrite é activado para escrever na Memória o valor **B** (R_t).


S5:
MemWrite
lorD = 1
MemWrite

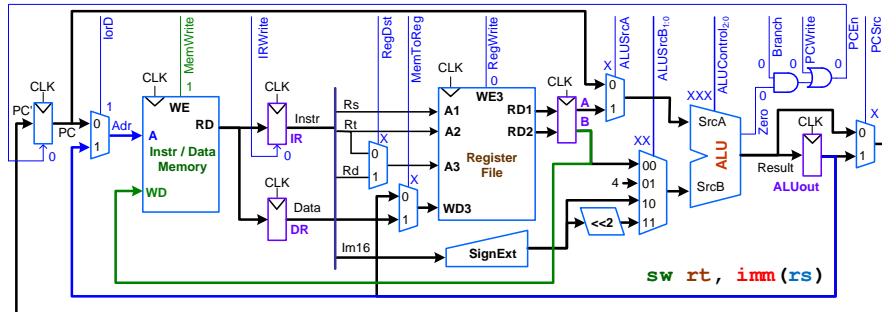

FSM (15) - sw (3): Timing - 4 ciclos

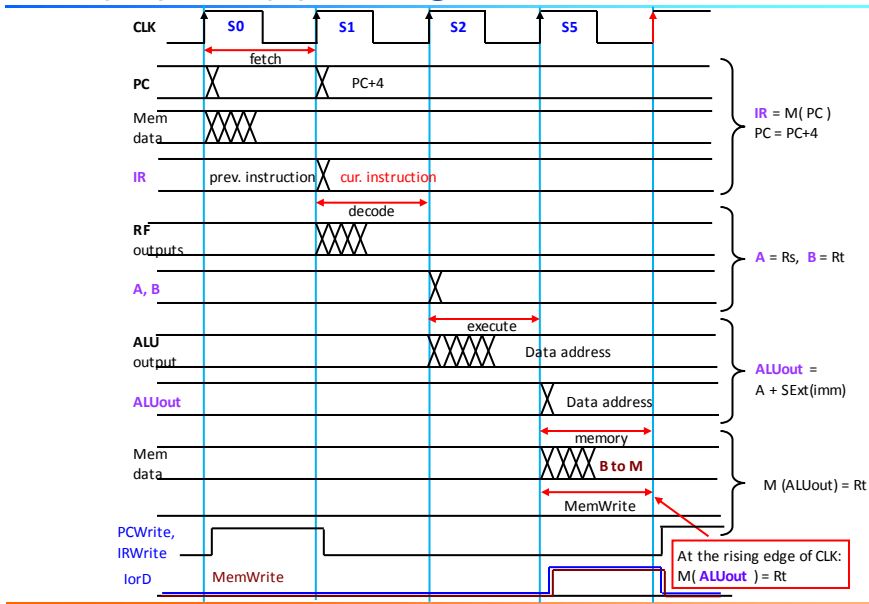

FSM (16) - tipo-R (1): Estados S6 + S7

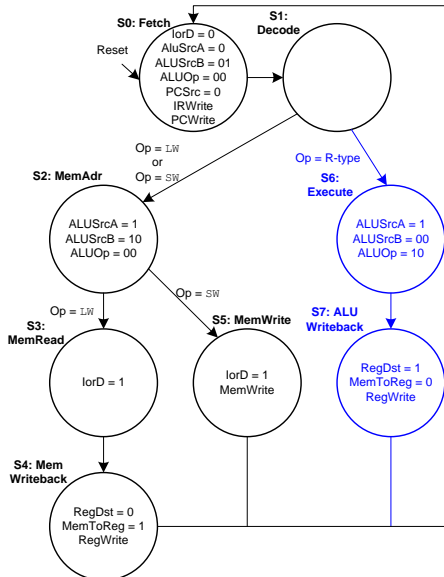

Calcula o resultado da operação na ALU e escreve-o no Banco de Registos.

S6: São selecionados os registos A e B ($ALUSrcA = 1$, $ALUSrcB = 00$) e calculada a operação indicada pelo campo *func* da instrução.

O valor de $ALUOp$ é igual a 10 para todas instruções do tipo-R.

O $ALUResult$ é guardado em $ALUOut$.

S7: O valor em $ALUOut$ é escrito no Banco de Registos. $RegDst = 1$, seleciona o registo destino *rd*.

$MemToReg = 0$, o valor $WD3$ vem do registo $ALUOut$.

$RegWrite$ é activado para escrever, completando a execução.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

18/35


FSM (17) - tipo-R (2): S6 - Execução na ALU

S6: Calcula o resultado da operação na ALU

Seleção e $ALUOp$: $ALUSrcA = 1 \rightarrow SrcA = A$
 $ALUSrcB = 00 \rightarrow SrcB = B$
 $ALUOp = 10 \rightarrow ALUControl = 001$ (or, ver slide 2).

$Result = A \text{ or } B$ (neste exemplo)

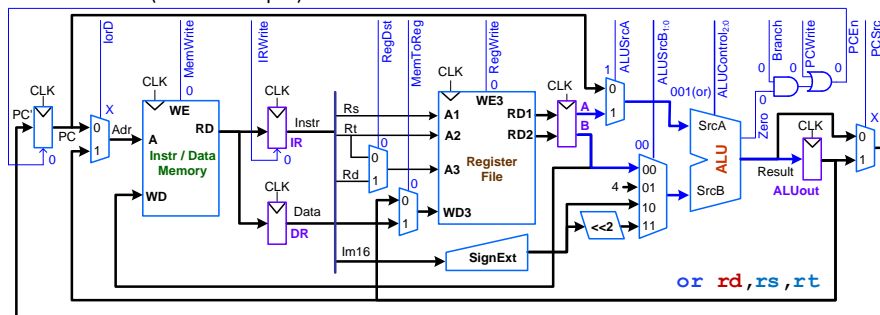S6
 $ALUSrcA = 1$
 $ALUSrcB = 00$
 $ALUOp = 10$



© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo


19/35

FSM (18) - tipo-R (2): S6 + S7 - ALU Writeback

S6: Calcula o resultado da operação na ALU

Seleção e ALUOp: $ALUSrcA = 1 \rightarrow SrcA = A$
 $ALUSrcB = 00 \rightarrow SrcB = B$
 $ALUOp = 10 \rightarrow ALUControl = 001 (or)$.

Result = A or B

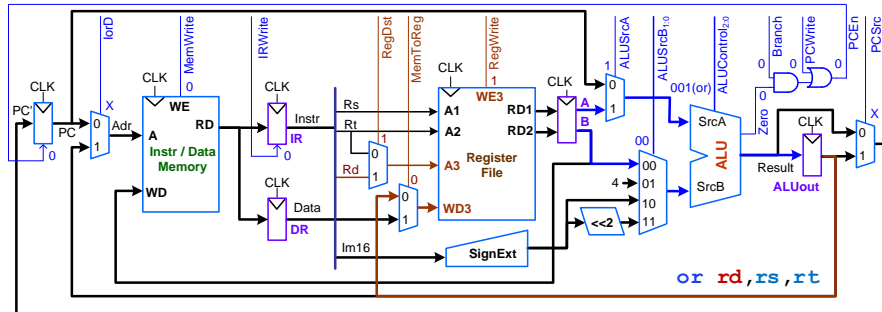

S7: Escrita do valor em ALUOut no Banco de Registos

$RegDst = 1 \rightarrow A3 = Rd$ e $MemToReg = 0 \rightarrow WD3 = ALUOut$.


$RegWrite$ é activado para escrever, completando a execução da instrução.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

20/35

FSM (19) - tipo-R (3): Timing - 4 ciclos

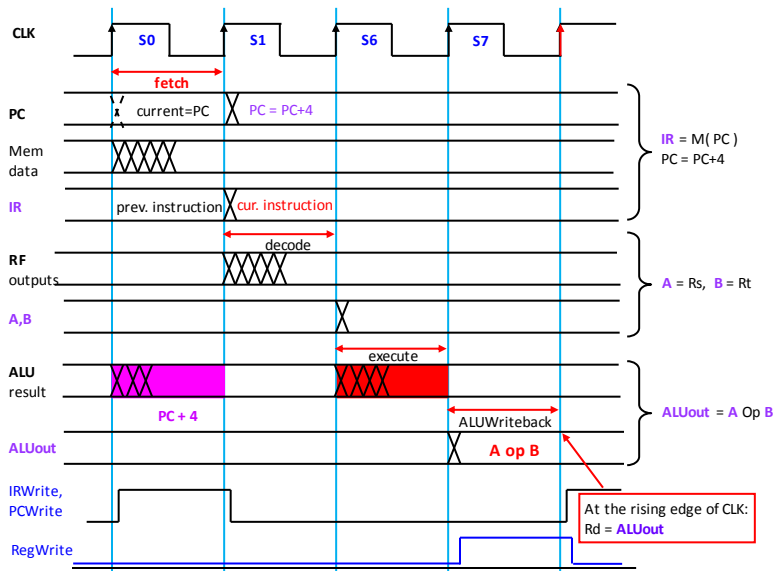


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

21/35

FSM (20) - beq (1): Estados S1 + S8

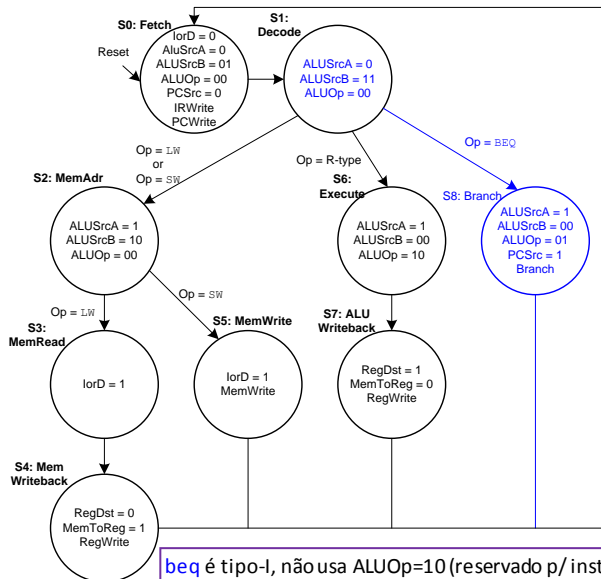

O CPU calcula o BTA e compara rs com rt, ambas as operações requerem a ALU

Precisa da ALU mais 2 vezes:

- Uma para calcular o BTA
- Outra para decidir se os valores de rs e rt são iguais

Tira partido do facto da ALU estar livre durante o estado S1 e usa-a para calcular o BTA.

S1: Calcula BTA

$$BTA = (PC+4) + (SignIm<<2)$$

S8: Compara o conteúdo dos registos rs e rt. Caso sejam iguais PC' = BTA.

beq é tipo-I, não usa ALUOp=10 (reservado p/ instr. tipo-R).

beq rs, rt, imm

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo


22/35

FSM (21) - beq (2): S1: BTA (+ Decode)

Após S0, a instrução beq usa a ALU mais duas vezes:

S1: Calcula o endereço-alvo (BTA) e guarda-o em ALUout.

Este será, eventualmente, usado em S8.

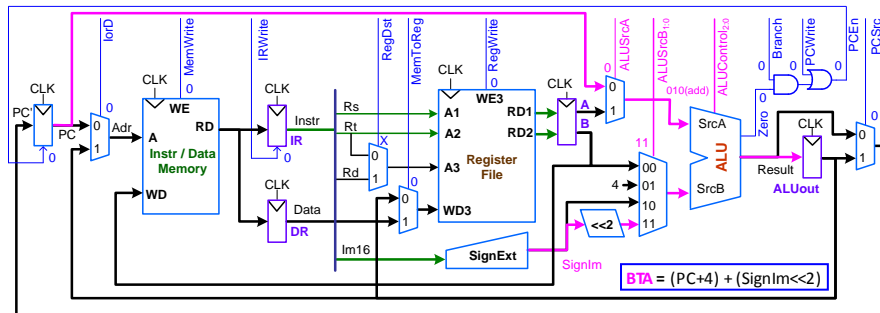

BTA: Seleção, ALUOp e Resultado:

ALUSrcA = 0 -> SrcA = PC4 (em S1 o valor de PC = PC+4, vide slide 8)

ALUSrcB = 11 -> SrcB = SignIm<<2

ALUOp = 00 -> ALUControl = 010 (add).

Result = PC4 + SignIm<<2

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

23/35


FSM (22) - beq (3): S1 + S8: Branch

Após S0, a instrução **beq** usa a ALU mais **duas** vezes:

S1: Calcula o endereço-alvo (**BTA**) e guarda-o em **ALUout**.

S1
ALUSrcA = 0
ALUSrcB = 11
ALUOp = 00

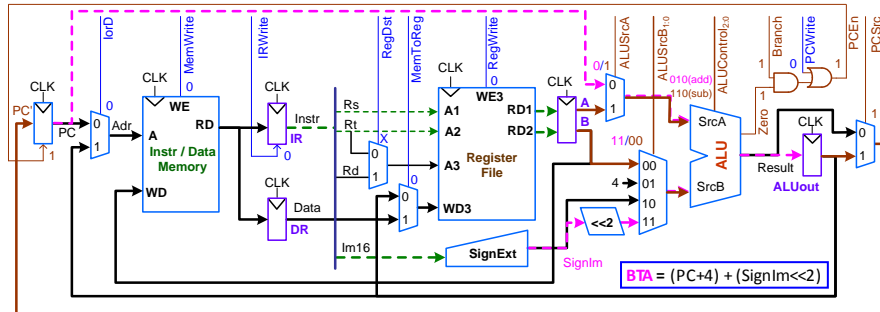S8
ALUSrcA = 1
ALUSrcB = 00
ALUOp = 01
PCSrc = 1
Branch



S8: ALU: Compara os valores de Rs (**A**) de Rt (**B**):

ALUOp = 01 -> ALUControl = 110 (**sub**). Se **A** e **B** são iguais **Zero=1**.

FSM: Caso a instrução (**opcode**) seja **beq** gera o sinal **Branch=1**, fazendo **PCEn=1**.


PCSrc=1 -> **PC' = BTA**.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

24/35

FSM (23) - beq (4): Timing - 3 ciclos

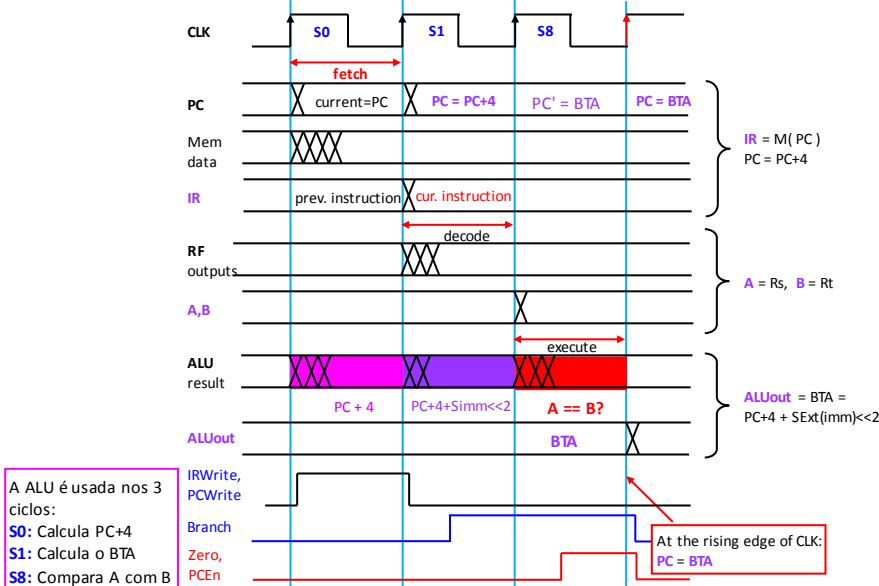


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

25/35

FSM (24) - Completo (s/ Extensões)

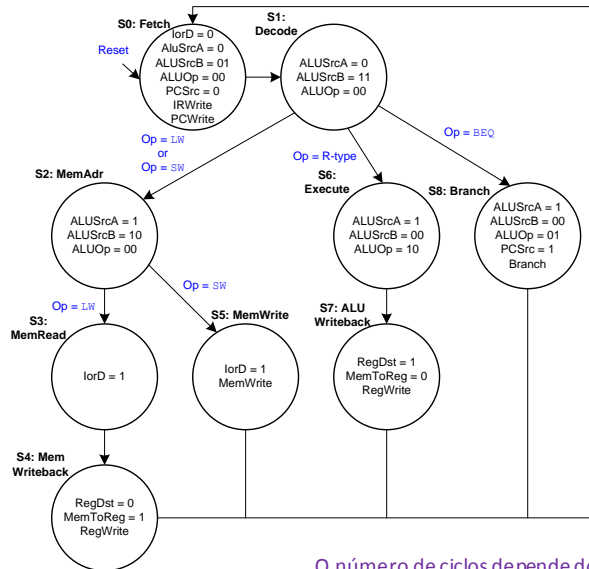

O número de ciclos depende do tipo de instrução!


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

26/35

Extensão (1) - addi: FSM (1)

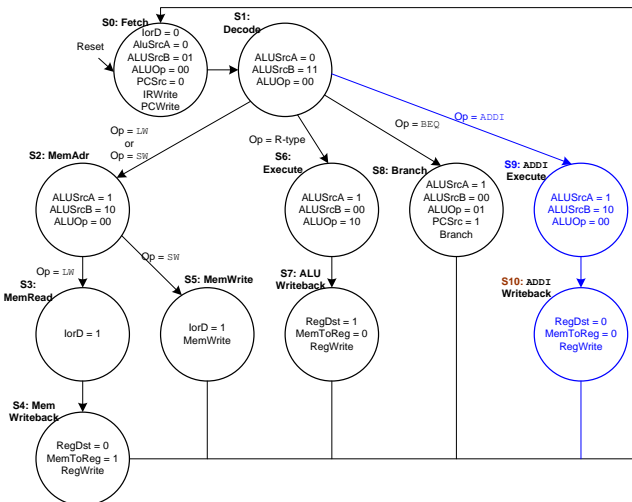P: Modifique o CPU multicycle para suportar **addi**?



R: O datapath já é capaz de adicionar o conteúdo dum registo com o valor imediato!

Só precisamos de adicionar novos estados à FSM do controlador para **addi**.

Os estados são semelhantes aos usados pelas instruções do tipo-R.

S9: Ao registo **A** é somado **SignImm** sendo o resultado guardado em **ALUOut**.

S10: **ALUOut** é escrito no RF.

addi **rt**, **rs**, **imm**

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo


27/35

Extensão (2) - addi: FSM (2) - S9: ALU Exec

S9: Calcula o resultado da operação na ALU

Seleção e ALUOp: $ALUSrcA = 1 \rightarrow SrcA = A$
 $ALUSrcB = 10 \rightarrow SrcB = SignIm$
 $ALUOp = 00 \rightarrow ALUControl = 010 (add)$.

Result = A add SignIm

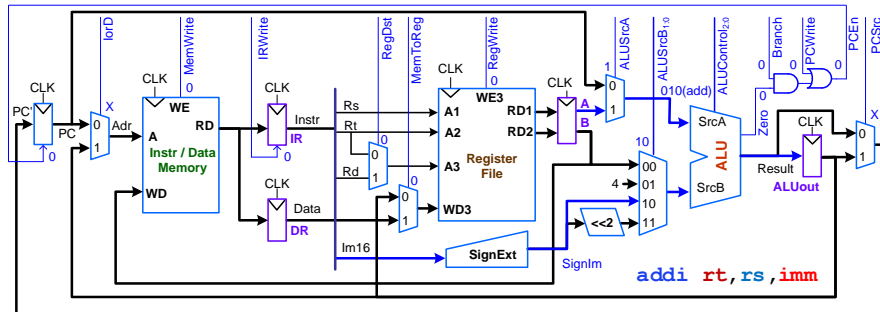


Extensão (3) - addi: FSM (3) - S9 + S10: ALUWriteB

S9: Calcula o resultado da operação na ALU

Seleção e ALUOp: $ALUSrcA = 1 \rightarrow SrcA = A$
 $ALUSrcB = 10 \rightarrow SrcB = SignIm$
 $ALUOp = 00 \rightarrow ALUControl = 010 (add)$.

Result = A add SignIm

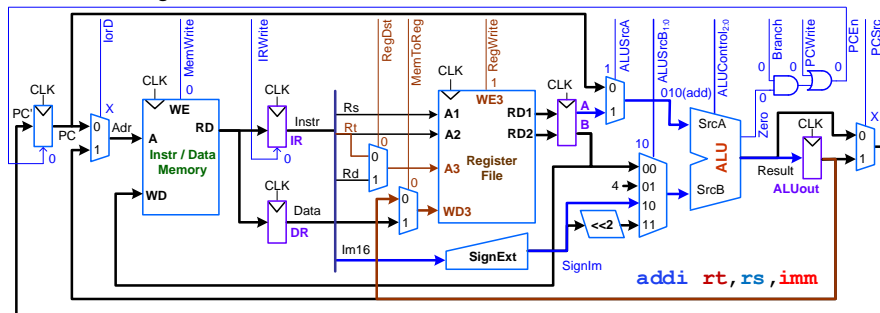

S10: Escrita do valor em ALUOut no Banco de Registos

$RegDst = 0 \rightarrow A3 = Rt$ e $MemToReg = 0 \rightarrow WD3 = ALUOut$.


$RegWrite$ é activado para escrever, completando a execução da instrução.

Extensão (4) - j: Datapath

P: Modifique o CPU multicyle para suportar j?

R: 1. Modificamos o datapath para calcular o valor PC' para a instrução 'j'.
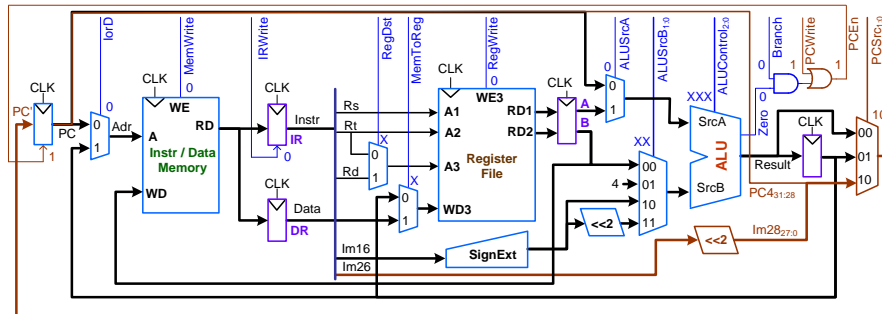
$$PC' = JTA = (PC + 4)_{31:28} : Im26_{25:0} \ll 2.$$




S11
PCSrc = 10
PCWrite

R: 2. O multiplexer PCSrc é estendido para aceitar uma terceira entrada, fazendo PCSrc=10.

3. PCWrite também tem de ser gerado para esta instrução -> PCEn=1.

4. Adicionamos um estado (S11) à FSM para gerar PCSrc=10 e PCWrite.

Extensão (5) - j: FSM

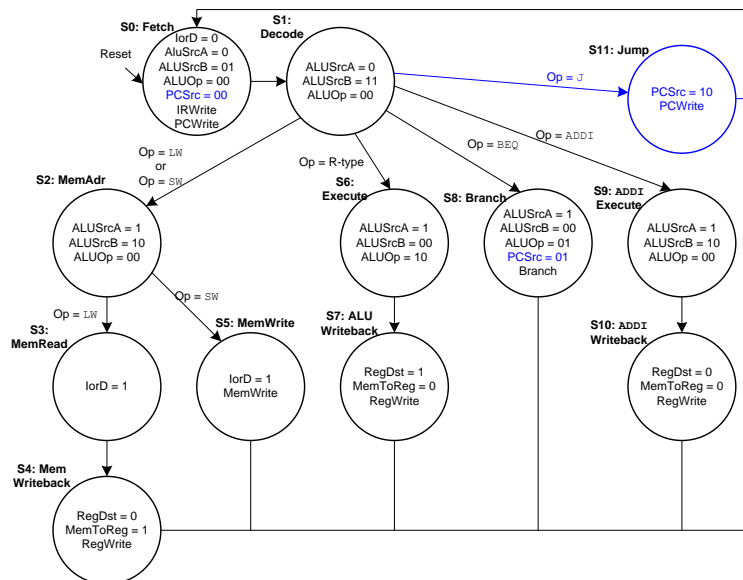

Revisão (3) - Sumário Formato das Instruções (1)

tipo-I

Memory access:

31:26	25:21	20:16	15:0	
35	rs	rt	imm	lw rt, imm(rs)

31:26	25:21	20:16	15:0	
43	rs	rt	imm	sw rt, imm(rs)

Branch:

31:26	25:21	20:16	15:0	
4	rs	rt	imm	beq rs,rt,imm

Compact Arithmetic/Logic ops:

31:26	25:21	20:16	15:0	
8	rs	rt	imm	addi rt,rs,imm

Revisão (4) - Sumário Formato das Instruções (2)

tipo-R

ALU ops: rs e rt

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0	
0	rs	rt	rd	0	32	add rd, rs, rt

ALU ops: rt e shamt (rs ignored)

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0	
0	rs	rt	rd	shamt	0	sll rd,rt,shamt

ALU ops: none ; jump to rs contents

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0	
0	rs	0	0	0	8	jr rs

tipo-J

jump:

31:26	25:0	
2	imm26	j imm26

jump and link (set \$ra):

31:26	25:0	
3	imm26	jal imm26