

Introdução à Arquitetura de Computadores

Exercícios Complementares às Aulas Teórico-Práticas

Bloco 3 – Circuitos Combinatórios e Sequenciais

1. Considere o seguinte circuito implementado com base em dois multiplexers.

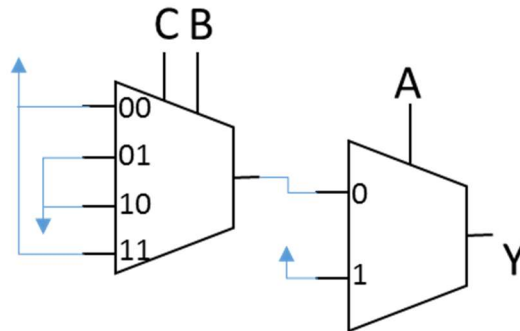



Fig. 1. Circuito com multiplexers.

Determine a forma mínima da equação booleana da função implementada no circuito.

2. A partir de um multiplexer 2:1, proponha a implementação de um multiplexer 8:1.
3. Implemente a função expressa na seguinte tabela de verdade, usando:
 - a. Um multiplexer 8:1.
 - b. Um multiplexer 4:1 e um not
 - c. Um multiplexer 2:1 e duas outras portas lógicas.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

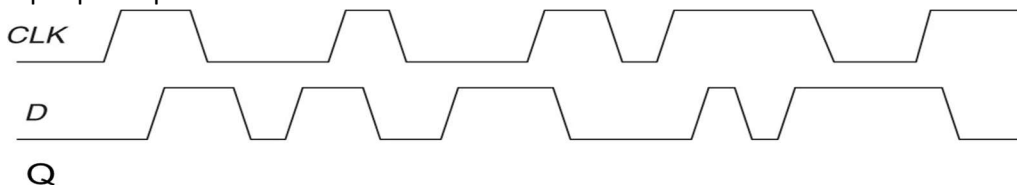4. Usando um decodificador 3:8 e algumas portas lógicas adicionais implemente a função Y representada na tabela de verdade da questão anterior.
5. Considerando as formas de onda da Figura 2 esboce a forma de onda Q da saída de um Flipflop do tipo D.



6. Projete e implemente uma máquina de estados capaz de implementar um contador módulo 8. Isto é, com a sequência de contagem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2...
7. Repita a questão anterior, mas considerando que o circuito tem uma entrada adicional U que especifica se a contagem é feita de modo ascendente (se U=1) ou descendente (se U=0).